
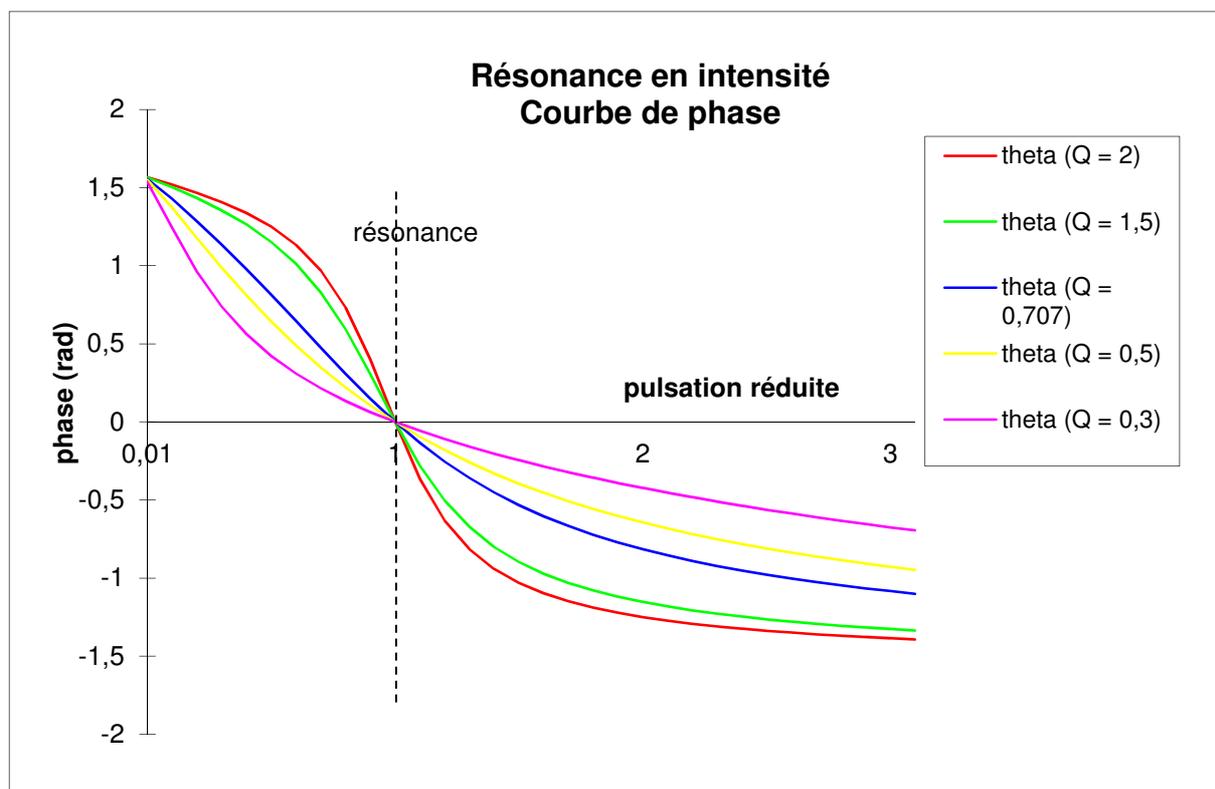


Résonances sur le cas d'un circuit RLC série ou d'un oscillateur mécanique

1. Résonance d'intensité.

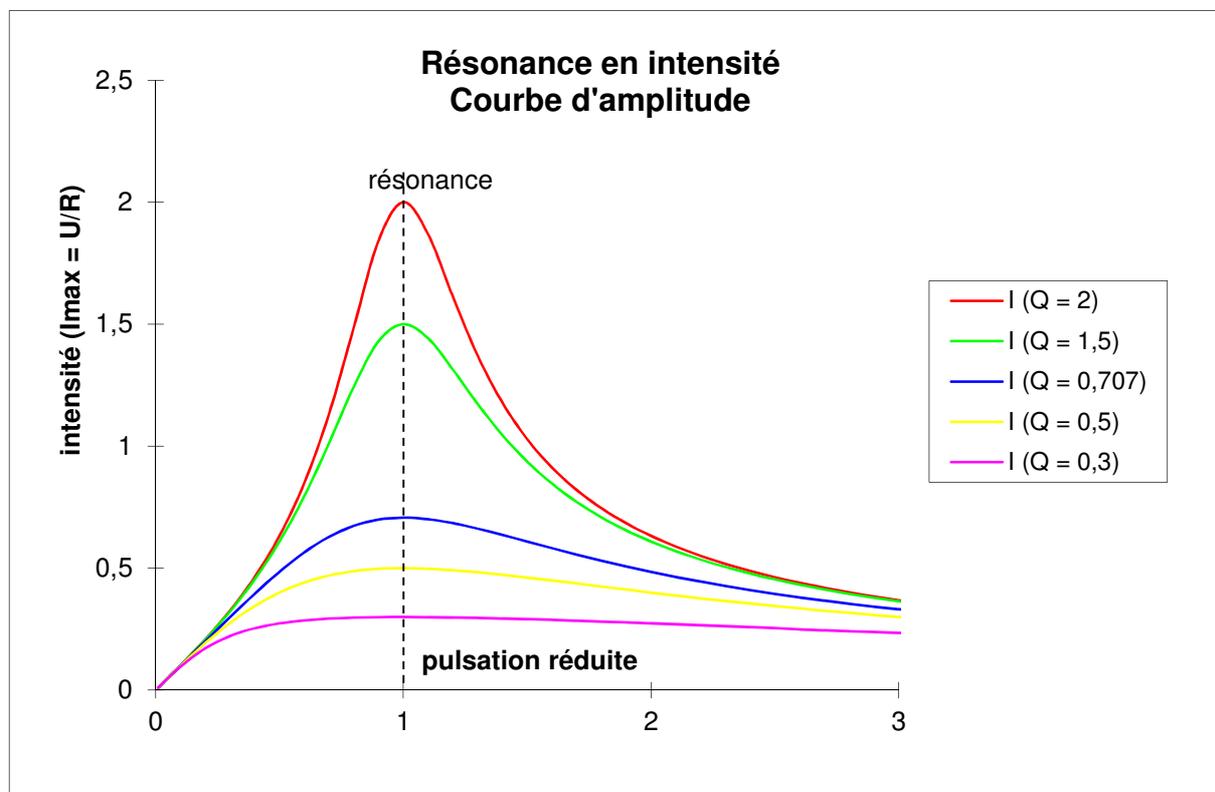

2. Résonance d'élongation d'un oscillateur mécanique
ou résonance de tension sur le condensateur d'un circuit RLC série.

